


Галерея

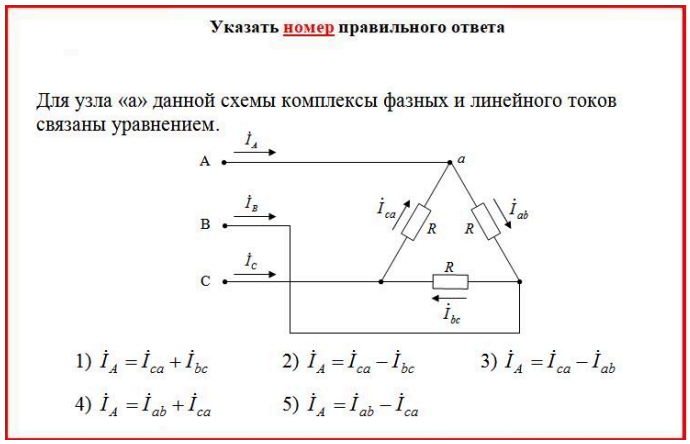


img1 — (5)

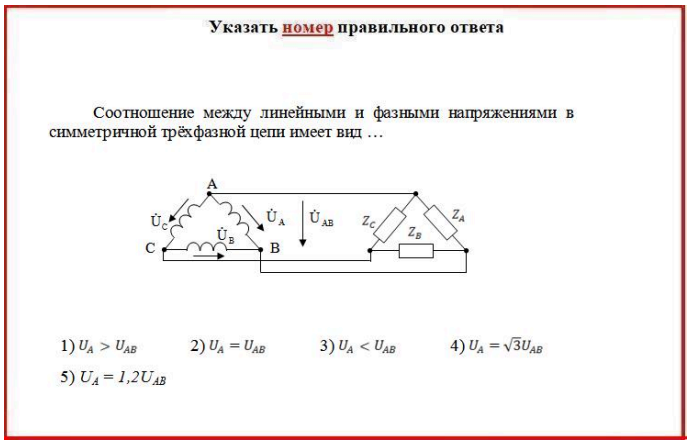


img2 — (2)

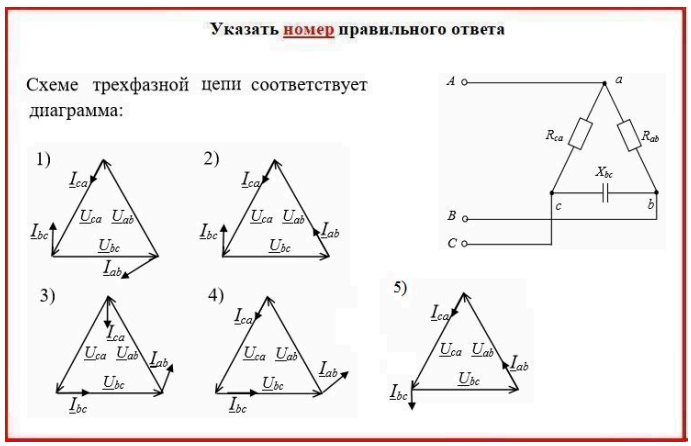

img3 — (2)

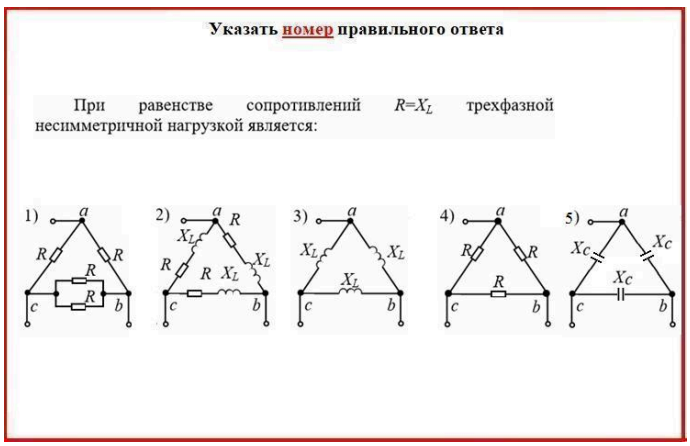

img4 — (1)

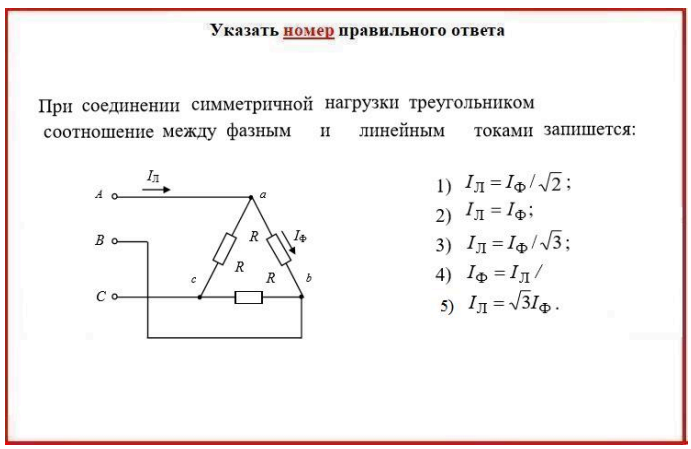


img5 — (5)



img6 — (3)

Указать номер правильного ответа

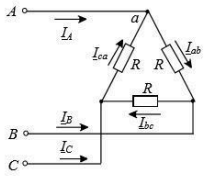


Для узла "*a*" комплексы фазных и линейных токов связаны уравнением:

1) $\underline{I}_A=\underline{I}_{ca}+\underline{I}_{ab}$;
2) $\underline{I}_A=\underline{U}_{ab}/R$;
3) $\underline{I}_A=\underline{I}_{ca}-\underline{I}_{ab}$;
4) $\underline{I}_A-\underline{I}_{ca}+\underline{I}_{ab}=0$;
5) $\underline{I}_A=\underline{I}_{ab}-\underline{I}_{ca}$.

img7 — (5)

Указать номер правильного ответа

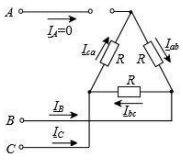


При обрыве линейного провода *A* токи:

1) I_A, I_B и I_C не изменятся;
2) I_{bc} не изменится;
3) I_{ab} увеличится;
4) I_{ca} не изменится;
5) I_{bc} увеличится.

img8 — (2)

Указать номер правильного ответа

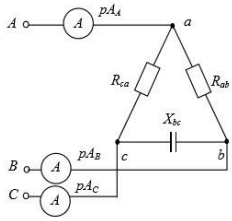

Если $R_{ab}=R_{ca}=X_{bc}$, то показания амперметров связаны выражением:

1) $pA_A\neq pA_B\neq pA_C$;
2) $pA_A=pA_B$;
3) $pA_B=pA_C$;
4) $pA_A=pA_C$;
5) $pA_A=pA_B\neq pA_C$.

img9 — (1)

Указать номер правильного ответа


Начало первой обмотки при соединении обмоток генератора треугольником соединяется:

1) с началом второй;
2) концом первой;
3) концом второй;
4) началом третьей;
5) концом третьей.

img10 — (5)

Указать номер правильного ответа

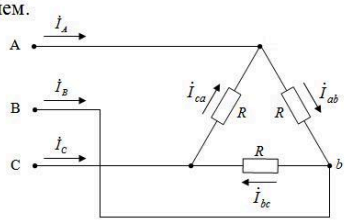Для узла «*b*» данной схемы комплексы фазных и линейного токов связаны уравнением.




1) $\dot{I}_B=\dot{I}_{ca}+\dot{I}_{bc}$ 2) $\dot{I}_B=\dot{I}_{bc}-\dot{I}_{ab}$ 3) $\dot{I}_B=\dot{I}_{ca}-\dot{I}_{bc}$
4) $\dot{I}_B=\dot{I}_{ab}+\dot{I}_{ca}$ 5) $\dot{I}_B=\dot{I}_{ab}-\dot{I}_{bc}$

img11 — (2)

Указать номер правильного ответа

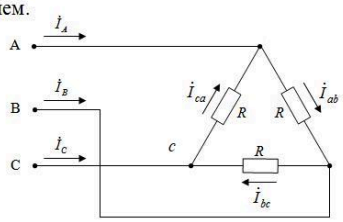Для узла «*c*» данной схемы комплексы фазных и линейного токов связаны уравнением.





1) $\dot{I}_C=\dot{I}_{ca}+\dot{I}_{bc}$ 2) $\dot{I}_C=\dot{I}_{ca}-\dot{I}_{ab}$ 3) $\dot{I}_C=\dot{I}_{ca}-\dot{I}_{bc}$
4) $\dot{I}_C=\dot{I}_{ab}+\dot{I}_{ca}$ 5) $\dot{I}_C=\dot{I}_{ab}-\dot{I}_{ca}$

img12 — (3)

Указать номер правильного ответа


Схеме трехфазной цепи соответствует диаграмма:

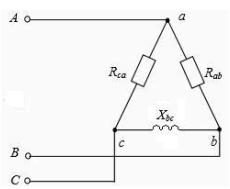

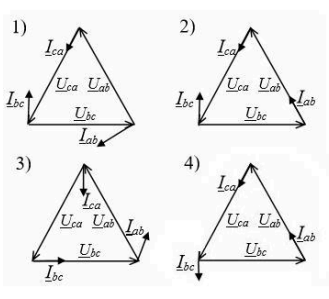

img13 — (4)

Указать номер правильного ответа

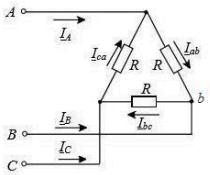

Для узла "*b*" комплексы фазных и линейных токов связаны уравнением:


1) $\underline{I}_B=\underline{I}_{ca}+\underline{I}_{ab}$;
2) $\underline{I}_B=\underline{U}_{ab}/R$;
3) $\underline{I}_B=\underline{I}_{bc}-\underline{I}_{ab}$;
4) $\underline{I}_B-\underline{I}_{ca}+\underline{I}_{ab}=0$;
5) $\underline{I}_B=\underline{I}_{ab}-\underline{I}_{ca}$.

img14 — (2)

img13 — (4)

img14 — (3)

Указать номер правильного ответа

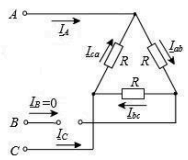


При обрыве линейного провода B токи:

1) I_A, I_B и I_C не изменятся;
2) I_{ca} увеличится;
3) I_{ab} не изменится;
4) I_{ca} не изменится;
5) I_{bc} увеличится.

img15 — (4)

Указать номер правильного ответа

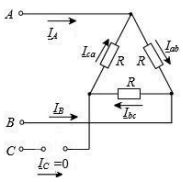

При обрыве линейного провода C токи:

1) I_A, I_B и I_C не изменятся;
2) I_{bc} не изменится;
3) I_{ab} не изменится;
4) I_{ca} увеличится;
5) I_{bc} увеличится.

img16 — (3)

Указать номер правильного ответа

Начало второй обмотки при соединении обмоток генератора треугольником соединяется:

1) с началом второй;
2) концом первой;
3) концом второй;
4) началом третьей;
5) концом третьей.

img17 — (2)

Указать номер правильного ответа

Начало третьей обмотки при соединении обмоток генератора треугольником соединяется:

1) концом второй;
2) концом первой;
3) с началом второй;
4) началом третьей;
5) концом третьей.

img18 — (1)

Указать номер правильного ответа

В каком случае справедливо соотношение

$$\dot{I}_{ca} = \frac{\dot{U}_{BC}}{\underline{Z}_{ca} + \underline{Z}_{ab}}$$

1) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «A»
2) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «B»
3) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «C»
4) трехфазной цепи треугольник-треугольник и отключении токоприемника Z_{ab}
5) трехфазной цепи треугольник-треугольник и отключении токоприемника Z_{bc}

img19 — (1)

Указать номер правильного ответа

В каком случае справедливо соотношение

$$\dot{I}_{ab} = \frac{\dot{U}_{BC}}{\underline{Z}_{ca} + \underline{Z}_{ab}}$$

1) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «C»
2) трехфазной цепи треугольник-треугольник и отключении токоприемника Z_{ab}
3) трехфазной цепи треугольник-треугольник и отключении токоприемника Z_{bc}
4) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «A»
5) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «B»

img20 — (4)

Указать номер правильного ответа

В каком случае

Фазный ток $\dot{I}_{bc}$ остался без изменения.

Фазные токи $\dot{I}_{ca}$ и $\dot{I}_{ab}$ уменьшились.

Линейные токи $\dot{I}_B$ и $\dot{I}_C$ уменьшились.

1) трехфазной цепи треугольник-треугольник и отключении токоприемника Z_{ab}
2) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «С»
3) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «В»
4) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «А»
5) трехфазной цепи треугольник-треугольник и отключении токоприемника Z_{bc}

img21 — (4)

Указать номер правильного ответа

В каком случае

Фазный ток $\dot{I}_{ab}$ остался без изменения.

Фазные токи $\dot{I}_{bc}$ и $\dot{I}_{ca}$ уменьшились.

Линейные токи $\dot{I}_A$ и $\dot{I}_B$ уменьшились.

1) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «С»
2) трехфазной цепи треугольник-треугольник и отключении токоприемника Z_{ab}
3) трехфазной цепи треугольник-треугольник и отключении токоприемника Z_{bc}
4) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «А»
5) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «В»

img22 — (1)

Указать номер правильного ответа

В каком случае

Фазный ток $\dot{I}_{ca}$ остался без изменения.

Фазные токи $\dot{I}_{ab}$ и $\dot{I}_{bc}$ уменьшились.

Линейные токи $\dot{I}_A$ и $\dot{I}_C$ уменьшились.

1) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «С»
2) трехфазной цепи треугольник-треугольник и отключении токоприемника Z_{ab}
3) трехфазной цепи треугольник-треугольник и отключении токоприемника Z_{bc}
4) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «А»
5) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «В»

img23 — (5)

Указать номер правильного ответа

В каком случае

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{bc}$$

1) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «А»
2) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «В»
3) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «С»
4) трехфазной цепи треугольник-треугольник и отключении токоприемника Z_{ab}
5) трехфазной цепи треугольник-треугольник и отключении токоприемника Z_{bc}

img24 — (4)

Указать номер правильного ответа

В каком случае

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{ca}$$

1) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «А»
2) трехфазной цепи треугольник-треугольник и отключении токоприемника Z_{ab}
3) трехфазной цепи треугольник-треугольник и отключении токоприемника Z_{bc}
4) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «В»
5) трехфазной цепи треугольник-треугольник и обрыве линейного провода «С»

img25 — (3)