


Галерея

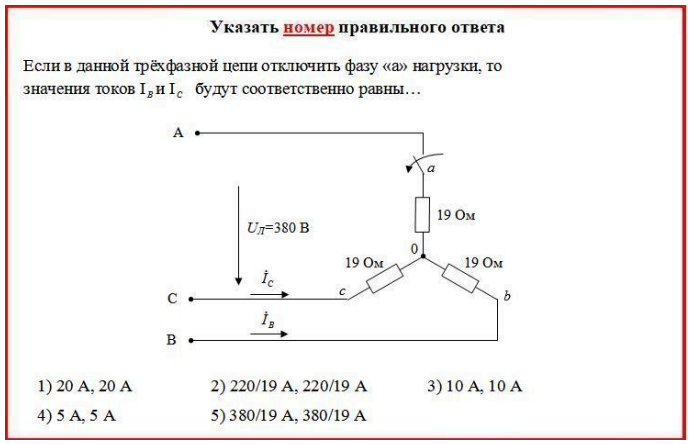


img1 — (3)

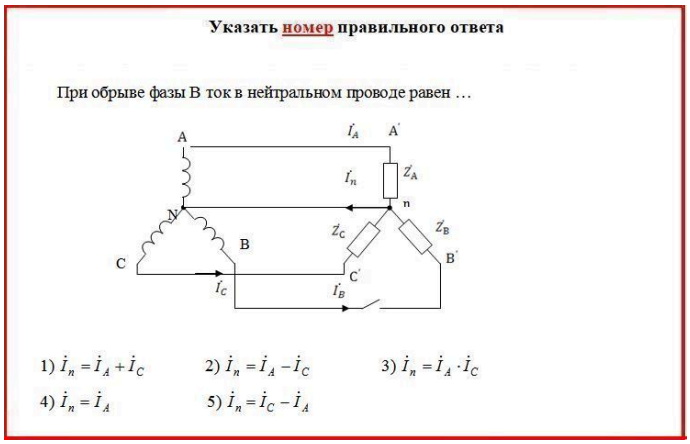

img2 — (1)

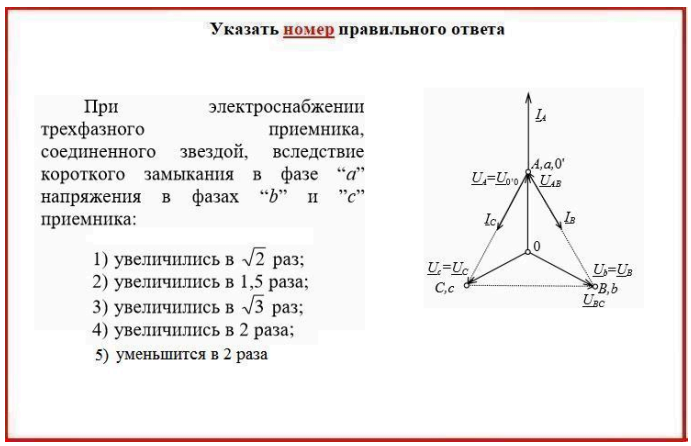

img3 — (3)

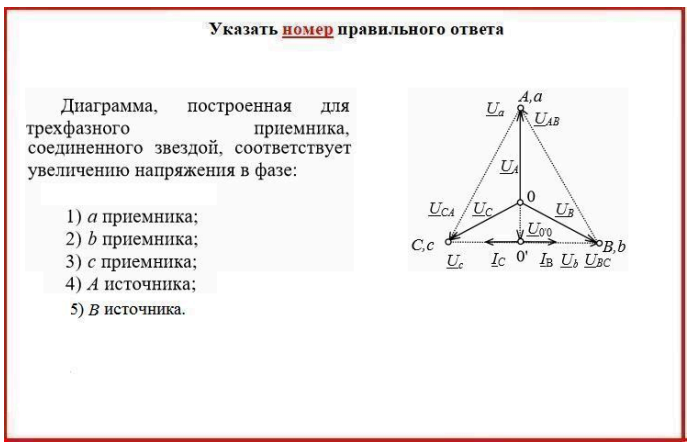

img4 — (1)



img5 — (3)



img6 — (4)

Указать номер правильного ответа

В каком случае напряжение смещения определяется выражением

$$\dot{U}_{OO'} = -\frac{\dot{E}_A}{2}$$

1) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «А»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «В» и «С»
3) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «В»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейного провода «А»
5) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «В» и «С»

img7 — (1)

Указать номер правильного ответа

В каком случае напряжение смещения определяется выражением

$$\dot{U}_{OO'} = -\frac{\dot{E}_B}{2}$$

1) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «А»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «С»
3) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «В»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейного провода «В»
5) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «С»

img8 — (3)

Указать номер правильного ответа

В каком случае напряжение смещения определяется выражением

$$\dot{U}_{OO'} = -\frac{\dot{E}_C}{2}$$

1) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «В»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «С»
3) трехфазной, четырехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «В»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейного провода «С»
5) трехфазной, четырехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «В»

img9 — (2)

Указать номер правильного ответа

В каком случае фазное напряжение определяется выражением

$$\dot{U}_A = 1\frac{1}{2}\dot{E}_A$$

1) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «В» и «С»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «В»
3) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейного провода «А»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «А»
5) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «В» и «С»

img10 — (4)

Указать номер правильного ответа

В каком случае фазное напряжение определяется выражением

$$\dot{U}_B = 1\frac{1}{2}\dot{E}_B$$

1) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «А»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «С»
3) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейного провода «В»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «С»
5) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «В»

img11 — (5)

Указать номер правильного ответа

В каком случае фазное напряжение определяется выражением

$$\dot{U}_C = 1\frac{1}{2}\dot{E}_C$$

1) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «В»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «С»
3) трехфазной, четырехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «В»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейного провода «С»
5) трехфазной, четырехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «В»

img12 — (2)

Указать номер правильного ответа

В каком случае ток определяется выражением

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_{BC}}{\underline{Z}_b + \underline{Z}_c}$$

1) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «А»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «С»
3) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «С»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейного провода «А»
5) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «С»

Указать номер правильного ответа

В каком случае ток определяется выражением

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{BC}}{\underline{Z}_b + \underline{Z}_c}$$

1) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «В»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «А»
3) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «С»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейного провода «А»
5) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «С»

img13 — (1)

img14 — (2)

Указать номер правильного ответа

В каком случае фазное напряжение определяется выражением

$$\dot{U}_B = \frac{\dot{U}_{BC}}{2}$$

1) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «В» и «С»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «А»
3) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «В»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейного провода «А»
5) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «В» и «С»

img15 — (2)

Указать номер правильного ответа

В каком случае фазное напряжение определяется выражением

$$\dot{U}_C = \frac{\dot{U}_{BC}}{2}$$

1) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «В» и «С»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «В»
3) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейного провода «А»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «В» и «С»
5) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «А»

img16 — (5)

Указать номер правильного ответа

В каком случае, при соединении «звезда – звезда» фазное напряжение определяется выражением

$$\dot{U}_B = -\dot{U}_{AB}$$

1) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «В» и «С»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «В»
3) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и замыкании фазы «А»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и замыкании фазы «С»
5) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «С»

img17 — (3)

Указать номер правильного ответа

В каком случае, при соединении «звезда – звезда» фазное напряжение определяется выражением

$$\dot{U}_C = \dot{U}_{CA}$$

1) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «В» и «С»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «В»
3) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и замыкании фазы «С»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «С»
5) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и замыкании фазы «А»

img18 — (5)

Указать номер правильного ответа

В каком случае токи I'_B и I'_C будут равны между собой и в $\sqrt{3}$ раз больше токов нормального режима.

1) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «В»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и замыкании фазы «А»
3) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «А»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и замыкании фазы «В»
5) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и замыкании фазы «С»

img19 — (2)

Указать номер правильного ответа

В каком случае токи I'_A и I'_C будут равны между собой и в $\sqrt{3}$ раз больше токов нормального режима.

1) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «В»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и замыкании фазы «А»
3) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «В»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и замыкании фазы «В»
5) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и замыкании фазы «С»

img20 — (4)

Указать номер правильного ответа

В каком случае токи I'_A и I'_B будут равны между собой и в $\sqrt{3}$ раз больше токов нормального режима.

1) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «В»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и замыкании фазы «А»
3) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «С»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и замыкании фазы «В»
5) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и замыкании фазы «С»

img21 — (5)

Указать номер правильного ответа

В каком случае ток в фазе «А» будет в 3 раза больше тока этой фазы при нормальном режиме.

1) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «С» и «В»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и замыкании фазы «А»
3) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «В»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и замыкании фазы «А»
5) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и замыкании фазы «С»

img22 — (4)

Указать номер правильного ответа

В каком случае ток в фазе «В» будет в 3 раза больше тока этой фазы при нормальном режиме.

1) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «В»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и замыкании фазы «В»
3) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «А»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и замыкании фазы «В»
5) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и замыкании фазы «С»

img23 — (4)

Указать номер правильного ответа

В каком случае ток в фазе «С» будет в 3 раза больше тока этой фазы при нормальном режиме.

1) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейных проводов «А» и «В»
2) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и замыкании фазы «А»
3) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и обрыве линейного провода «В»
4) трехфазной, трехпроводной цепи при несимметричной нагрузке и замыкании фазы «С»
5) трехфазной, трехпроводной цепи при симметричной нагрузке и замыкании фазы «С»

img24 — (5)

img25

img25 — (0)