


Галерея

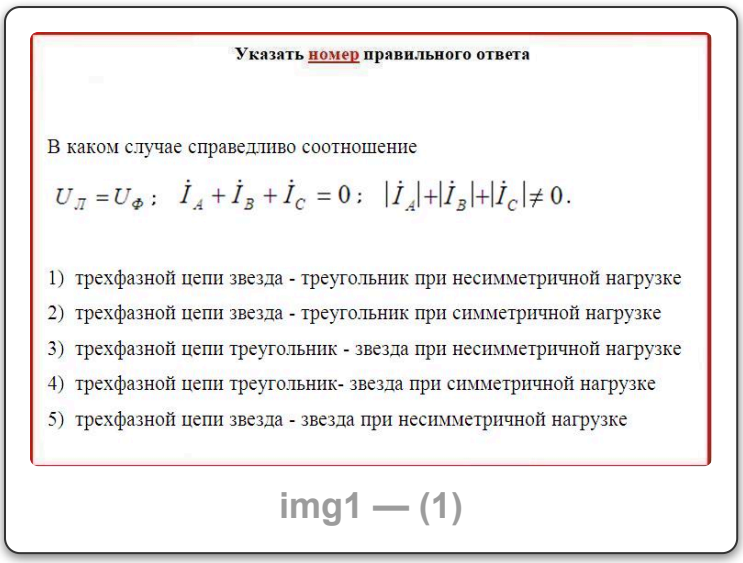


img1 — (1)

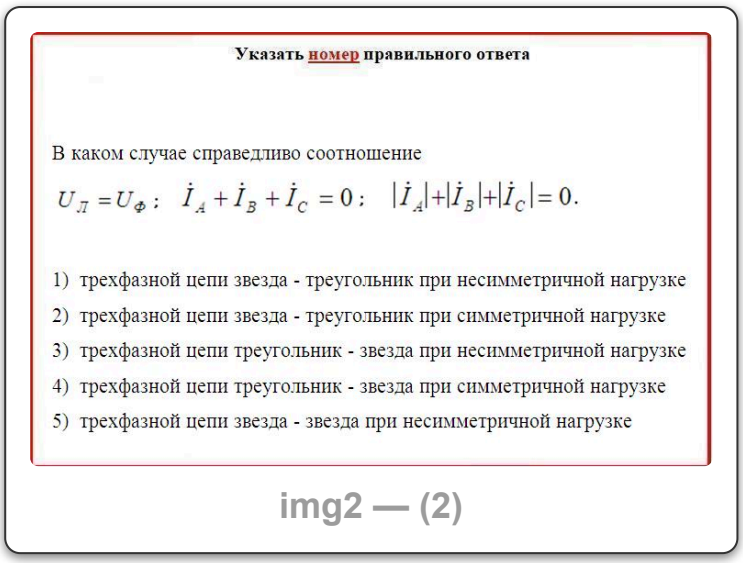


img2 — (2)

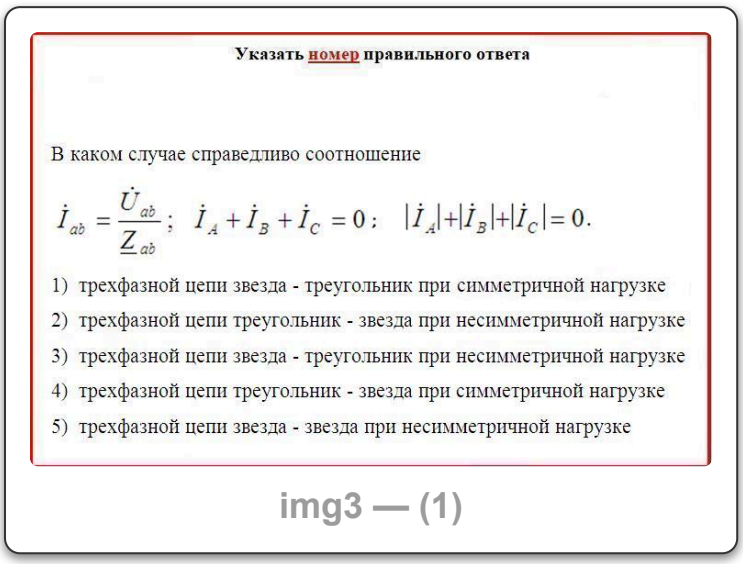


img3 — (1)

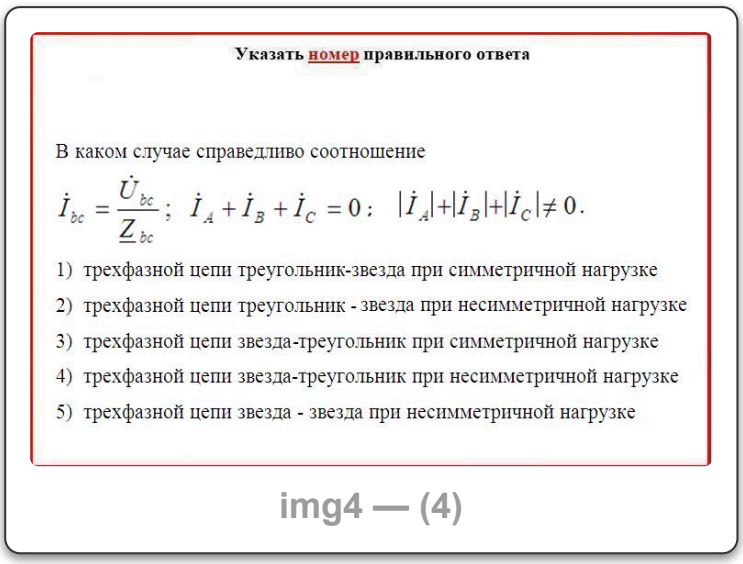

img4 — (4)

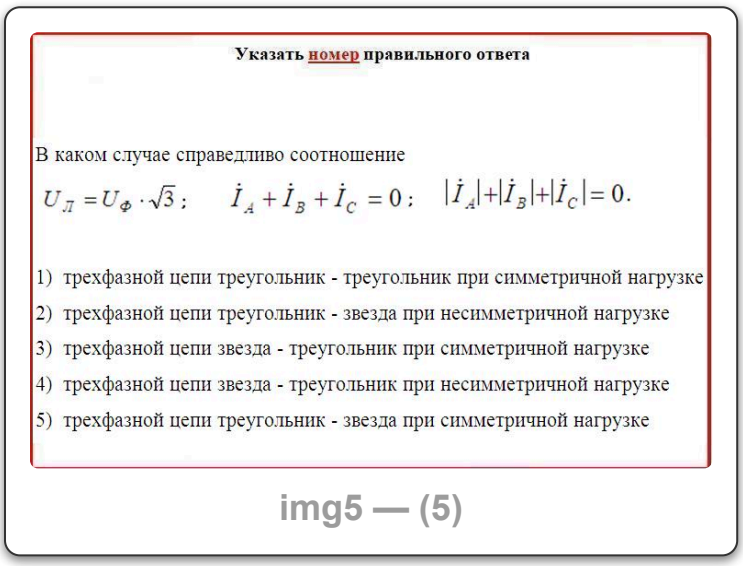

img5 — (5)

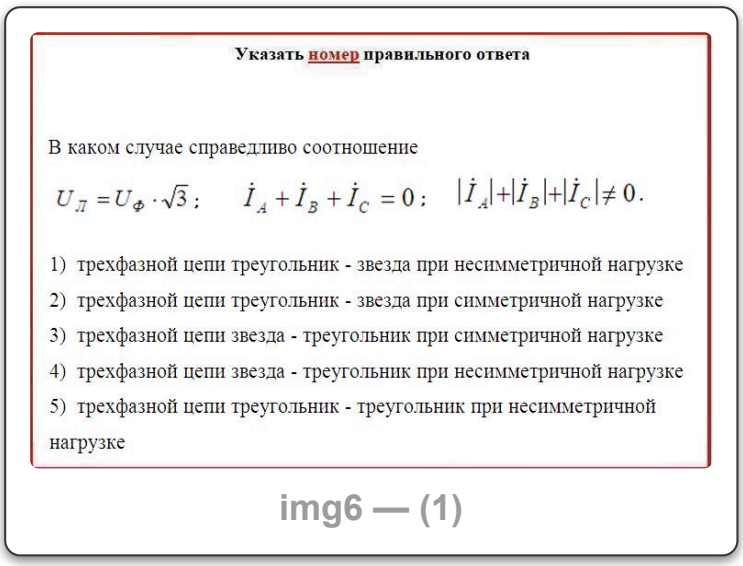

img6 — (1)

Указать номер правильного ответа

В каком случае справедливо соотношение

$$\dot{I}_A = \dot{I}_a = \frac{\dot{U}_a}{\underline{Z}_a}; \quad \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0; \quad |\dot{I}_A| + |\dot{I}_B| + |\dot{I}_C| = 0.$$

1) трехфазной цепи треугольник - треугольник при симметричной нагрузке
2) трехфазной цепи треугольник - звезда при симметричной нагрузке
3) трехфазной цепи звезда - треугольник при симметричной нагрузке
4) трехфазной цепи звезда - треугольник при несимметричной нагрузке
5) трехфазной цепи треугольник - звезда при несимметричной нагрузке

img7 — (2)

Указать номер правильного ответа

В каком случае справедливо соотношение

$$\dot{I}_B = \dot{I}_b = \frac{\dot{U}_b}{\underline{Z}_b}; \quad \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0; \; |\dot{I}_A| + |\dot{I}_B| + |\dot{I}_C| \neq 0.$$

1) трехфазной цепи звезда - треугольник при симметричной нагрузке
2) трехфазной цепи треугольник - звезда при симметричной нагрузке
3) трехфазной цепи треугольник - звезда при несимметричной нагрузке
4) трехфазной цепи звезда - треугольник при несимметричной нагрузке
5) трехфазной цепи треугольник - треугольник при несимметричной нагрузке

img8 — (3)

Указать номер правильного ответа

В трехфазной цепи треугольник - звезда фазное напряжение 220 В, линейное напряжение равно …..

1) 110 В 2) 127 В 3) 220 В 4) 380 В 5) 659 В

img9 — (4)

Указать номер правильного ответа

В трехфазной цепи треугольник - звезда фазное напряжение 380 В, линейное напряжение равно …..

1) 110 В 2) 127 В 3) 220 В 4) 380 В 5) 659 В

img10 — (5)

Указать номер правильного ответа

В трехфазной цепи звезда - треугольник фазное напряжение 220 В, линейное напряжение равно …..

1) 110 В 2) 127 В 3) 220 В 4) 380 В 5) 659 В

img11 — (3)

Указать номер правильного ответа


В трехфазной цепи звезда - треугольник фазное напряжение 380 В, линейное напряжение равно …..

1) 110 В 2) 127 В 3) 220 В 4) 380 В 5) 659 В

img12 — (4)

Указать номер правильного ответа

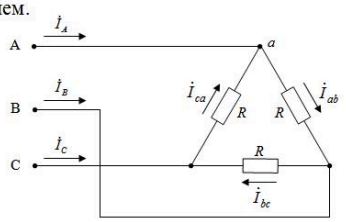Для узла «а» данной схемы комплексы фазных и линейного токов связаны уравнением.





1) $\dot{I}_A = \dot{I}_{ca} + \dot{I}_{bc}$ 2) $\dot{I}_A = \dot{I}_{ca} - \dot{I}_{bc}$ 3) $\dot{I}_A = \dot{I}_{ca} - \dot{I}_{ab}$
4) $\dot{I}_A = \dot{I}_{ab} + \dot{I}_{ca}$ 5) $\dot{I}_A = \dot{I}_{ab} - \dot{I}_{ca}$

img7 — (2)

Указать номер правильного ответа

Схеме трехфазной цепи соответствует диаграмма:

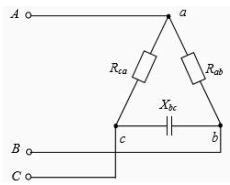

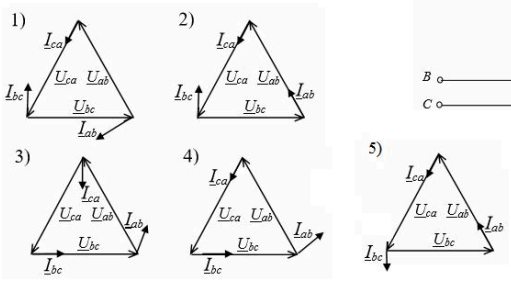


img8 — (3)

img13 — (5)

img14 — (2)

Указать номер правильного ответа

Значения фазных токов равны…

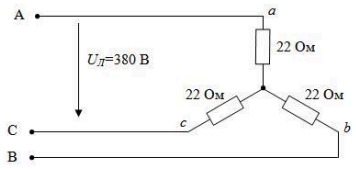


1) $\frac{380}{3 \cdot 22} = 5{,}75A$ 2) $\frac{380}{22} = 17{,}3A$ 3) $\frac{380}{\sqrt{3} \cdot 22} = 10A$ 4) $\frac{380\sqrt{3}}{22} = 30A$

img15 — (3)

Указать номер правильного ответа

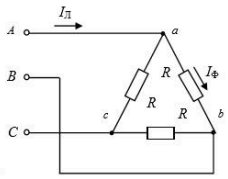
При соединении симметричной нагрузки треугольником соотношение между фазным и линейным токами запишется:



1) $I_Л = I_Ф / \sqrt{2}$;
2) $I_Л = I_Ф$;
3) $I_Л = I_Ф / \sqrt{3}$;
4) $I_Ф = I_Л /$
5) $I_Л = \sqrt{3} I_Ф$.

img16 — (5)

Указать номер правильного ответа

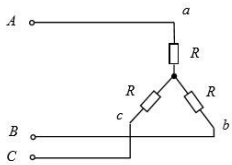


Для симметричной трехфазной нагрузки, соединенной звездой, соотношение между фазным и линейным токами запишется:

1) $I_Ф = \sqrt{3} I_л$;
2) $I_Ф = I_Л$;
3) $I_Ф = I_Л / \sqrt{3}$;
4) $I_Ф = I_Л / \sqrt{2}$;
5) $I_Ф = \sqrt{2}\ I_Л$.

img17 — (2)

Указать номер правильного ответа

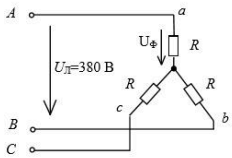


При линейном напряжении 380 В фазное напряжение составит:

1) 380 В;
2) 250 В;
3) 220 В;
4) 127 В;
5) 110 В.

img18 — (3)

Указать номер правильного ответа

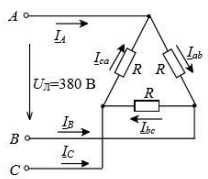


Если сопротивления фаз R=19 Ом, то значения фазных и линейных токов будут соответственно равны:

1) 220/19 А, 220/19 А;
2) 20 А, 20 А;
3) 20 А, $20\sqrt{3}$ А;
4) $20\sqrt{3}$ А, 20 А.
5) 220/19 А, 20 А.

img19 — (3)

Указать номер правильного ответа

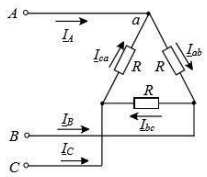


Для узла “a” комплексы фазных и линейных токов связаны уравнением:

1) $\underline{I}_A = \underline{I}_{ca} + \underline{I}_{ab}$;
2) $\underline{I}_A = \underline{U}_{ab} / R$;
3) $\underline{I}_A = \underline{I}_{ca} - \underline{I}_{ab}$;
4) $\underline{I}_A - \underline{I}_{ca} + \underline{I}_{ab} = 0$;
5) $\underline{I}_A = \underline{I}_{ab} - \underline{I}_{ca}$.

img20 — (5)

Указать номер правильного ответа

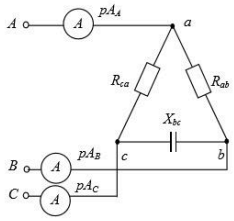


Если $R_{ab}=R_{ca}=X_{bc}$, то показания амперметров связаны выражением:


1) $pA_A \neq pA_B \neq pA_C$;
2) $pA_A = pA_B$;
3) $pA_B = pA_C$;
4) $pA_A = pA_C$;
5) $pA_A = pA_B \neq pA_C$.

img21 — (1)

Указать номер правильного ответа


Схеме трехфазной цепи соответствует диаграмма:

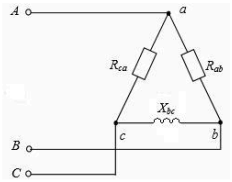

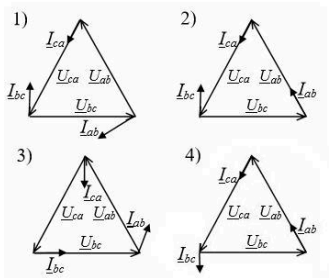

img22 — (4)

Указать номер правильного ответа

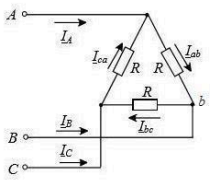

Для узла "b" комплексы фазных и линейных токов связаны уравнением:

1) $\underline{I}_B=\underline{I}_{ca}+\underline{I}_{ab}$;
2) $\underline{I}_B = \underline{U}_{ab}/R$;
3) $\underline{I}_B-\underline{I}_{ca}+\underline{I}_{ab}=0$;
4) $\underline{I}_B=\underline{I}_{bc}-\underline{I}_{ab}$;
5) $\underline{I}_B=\underline{I}_{ab}-\underline{I}_{ca}$.

img23 — (4)

img24

img24 — (0)

img25

img25 — (0)